

810197491

CA1 - phase 1

مسئله

(1)

$$\begin{array}{c}
 a_1 a_0 \\
 b_1 b_0 \\
 \hline
 c_3 c_2 c_1 c_0
 \end{array}$$

$a_1 a_0$ $b_1 b_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

$$C_0 = a_0 b_0$$

$a_1 a_0$ $b_1 b_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	0	1
10	0	1	1	0

$$C_1 = \bar{a}_1 a_0 b_1 + a_1 \bar{a}_0 b_1 + a_1 b_1 \bar{b}_0 + a_1 b_1 b_0$$


$a_1 a_0$ $b_1 b_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1



$$C_2 = \bar{a}_1 \bar{a}_0 b_1 + a_1 b_1 \bar{b}_0$$

$a_1 a_0$ $b_1 b_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	0

$$C_3 = a_1 a_0 b_1 b_0$$

مسئله

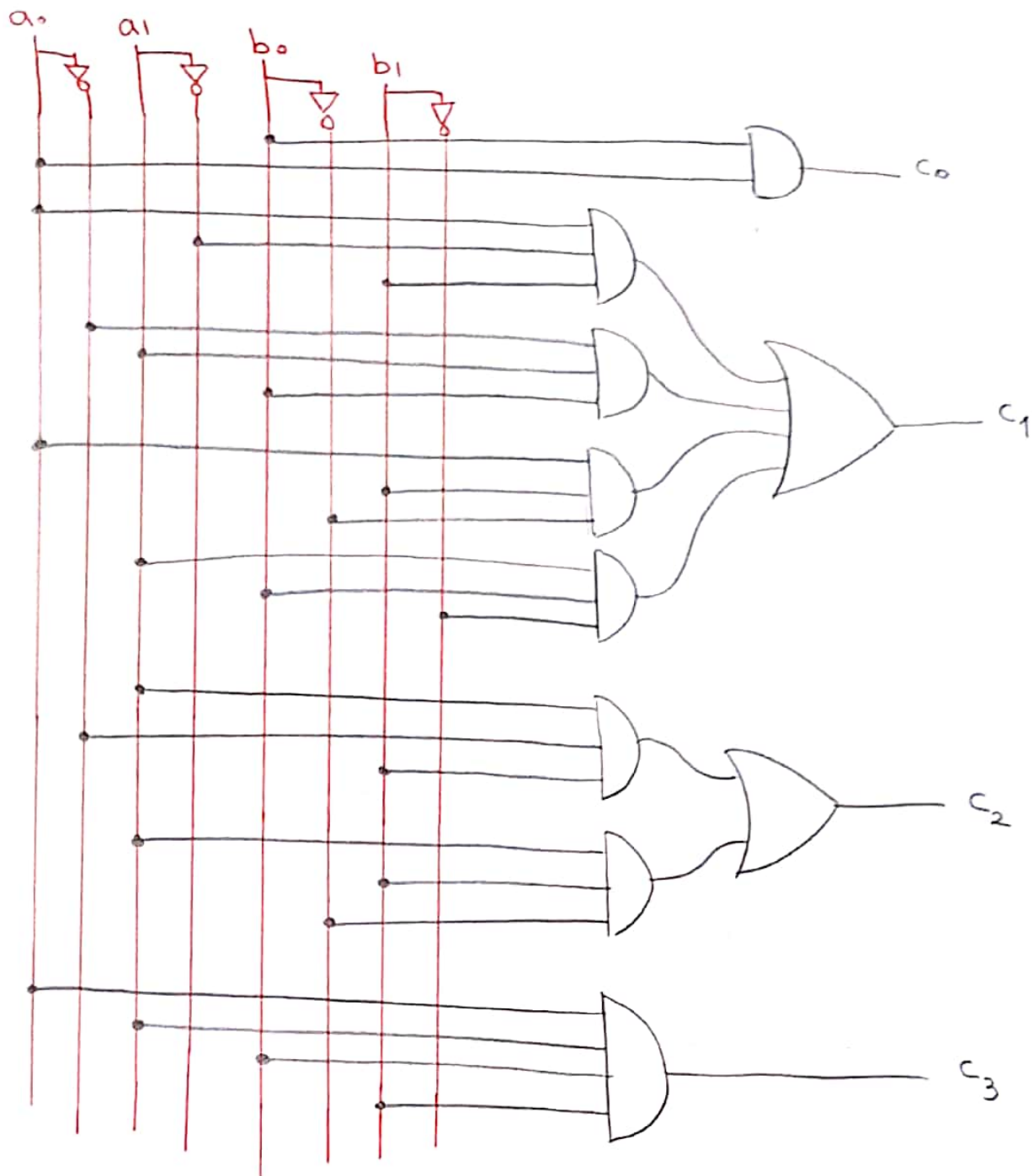

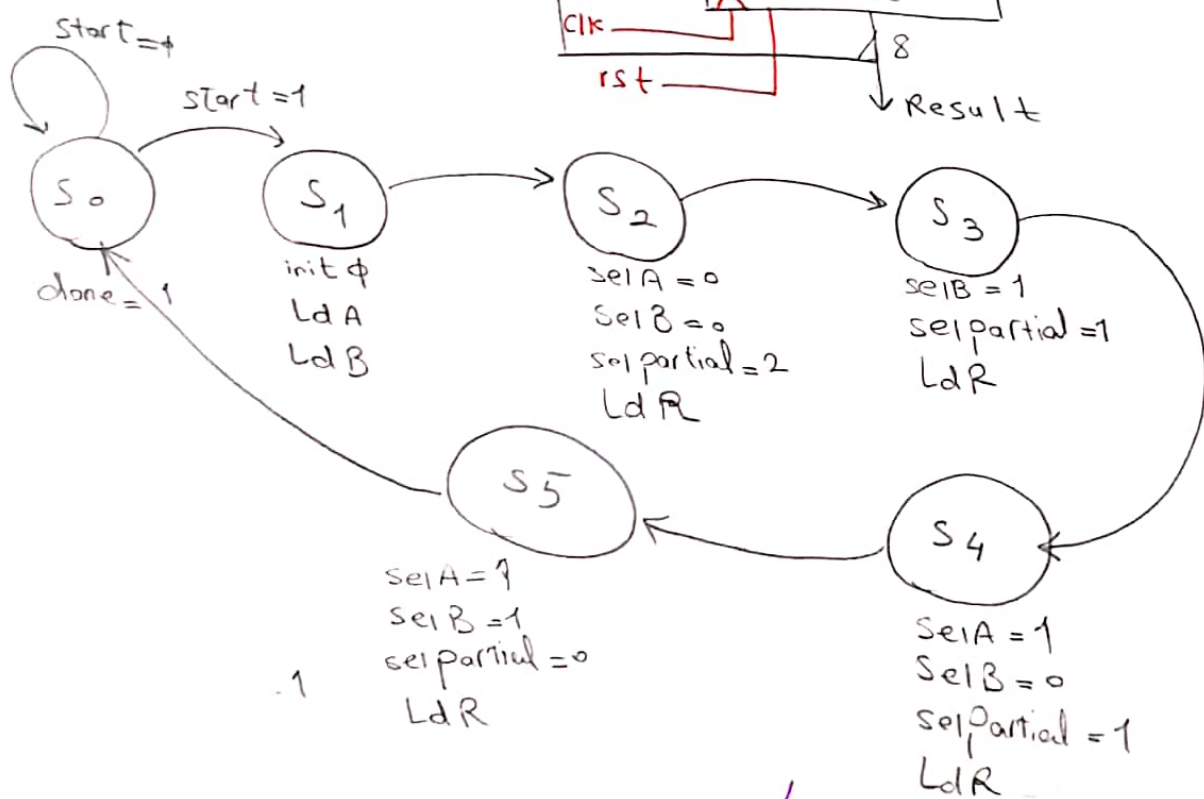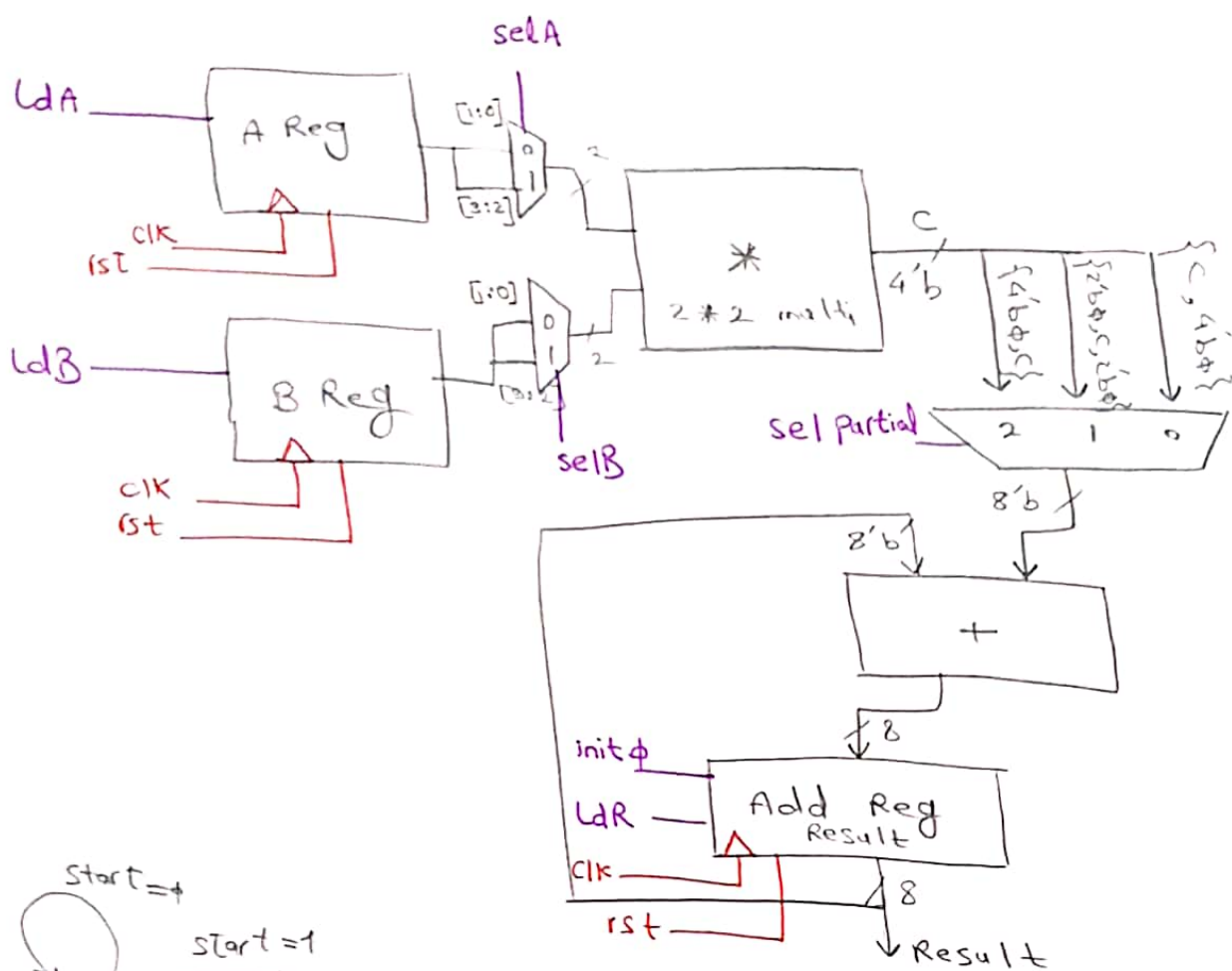

* سیکل ہر تقسیم ۱۰ سیکل کرتا ہے

$$a = x + jy$$

$$a \times b = (xz - yw, xw + zy)$$

$$b = \underbrace{z}_{\text{cw4}} + j \underbrace{w}_{\text{cw4}}$$

* سیکل‌های کنترل Controller

